

Nachrüstung Tagfahrlicht

$$12 \text{ V} / 4,18 \text{ A} = 2,87 \text{ Ohm}$$

Widerstand
50 W/ 3 Ohm

Tagfahrlicht

2,5 W / 12 V
0,21 A

Tagfahrlicht

2,5 W / 12 V
0,21 A

Abblendlicht

55 W / 12V
4,6 A

0,42 A

4,6 A – 0,42 A

4,18 A

4,6 A

4,6 A

Installationsschema

Abgleich

zur Vermeidung der Störungsmeldung „Lamp“
C-Bus bedingt

